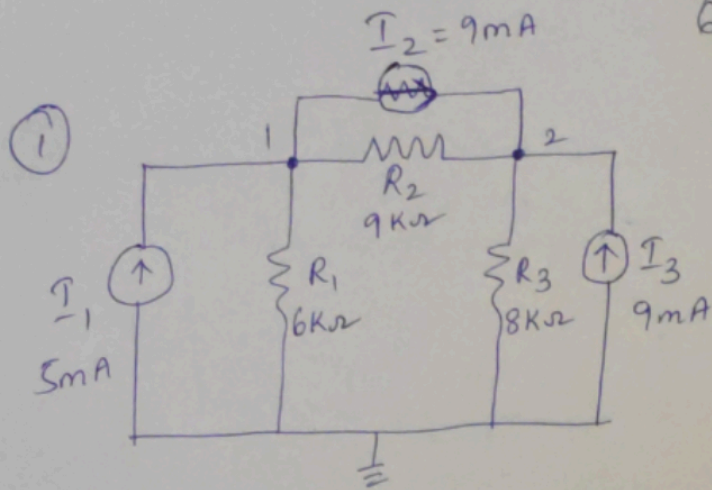


Quiz-4 Solutions

$$I_1 = 5\text{mA}, I_2 = 9\text{mA}, I_3 = 9\text{mA}$$

$$R_1 = 6\text{k}\Omega, R_2 = 9\text{k}\Omega, R_3 = 8\text{k}\Omega$$

$$V_1 = V_2 = ?$$

KCL at node 1:- $5 = 9 + \frac{V_1}{6\text{k}} + \frac{V_1 - V_2}{9\text{k}}$

$$\frac{V_1}{6} + \frac{V_1}{9} - \frac{V_2}{9} = -4$$

$$V_1 \left[\frac{1}{6} + \frac{1}{9} \right] + V_2 \left[\frac{-1}{9} \right] = -4 \quad \text{--- (1)}$$

KCL at node 2:

$$9 + 9 = \frac{V_2 - V_1}{9} + \frac{V_2}{8}$$


$$V_1 \left[\frac{-1}{9} \right] + V_2 \left[\frac{1}{8} + \frac{1}{9} \right] = 18 \quad \text{--- (2)}$$

$$\begin{bmatrix} 5/18 & -1/9 \\ -1/9 & 17/72 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$V_1 = \underline{19.91\text{V}}$$

$$V_2 = \underline{85.95\text{V}}$$

2

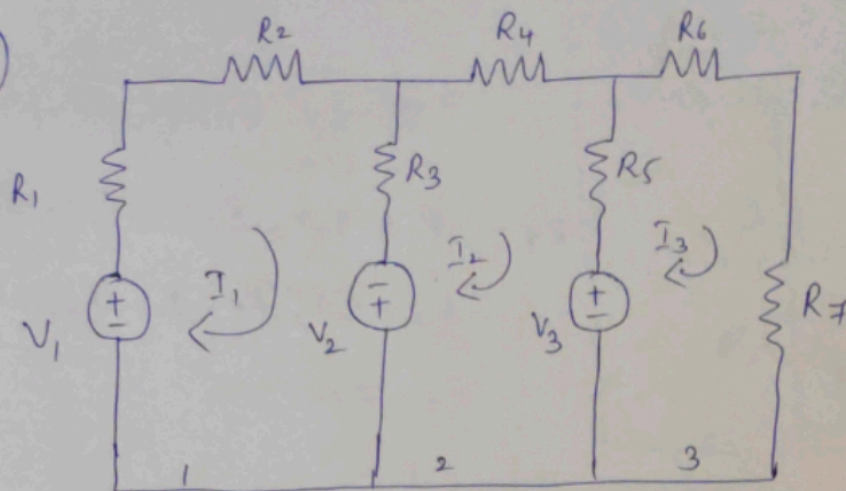

Applying KVL in mesh 1

$$-V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_2 + (I_1 - I_2) R_3 - V_2 = 0$$

$$I_1 (R_1 + R_2 + R_3) + I_2 (-R_3) = V_1 + V_2 \quad \text{--- (1)}$$

Applying KVL in mesh 2

$$V_2 + R_3 (I_2 - I_1) + I_2 R_4 + R_5 (I_2 - I_3) + V_3 = 0$$

$$I_1 (-R_3) + I_2 (R_3 + R_4 + R_5) + I_3 (-R_5) = -(V_2 + V_3) \quad \text{--- (2)}$$

Applying KVL in mesh 3

$$-V_3 + R_5 (I_3 - I_2) + I_3 R_6 + I_3 R_7 = 0$$

$$I_2 (-R_5) + I_3 (R_5 + R_6 + R_7) = V_3 \quad \text{--- (3)}$$

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 + R_3 & -R_3 & 0 \\ -R_3 & R_3 + R_4 + R_5 & -R_5 \\ 0 & -R_5 & R_5 + R_6 + R_7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 + V_2 \\ -(V_2 + V_3) \\ V_3 \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = R_1 + R_2 + R_3 \quad \#$$

$$a_{22} = R_3 + R_4 + R_5 \quad \#$$

$$a_{33} = R_5 + R_6 + R_7 \quad \#$$