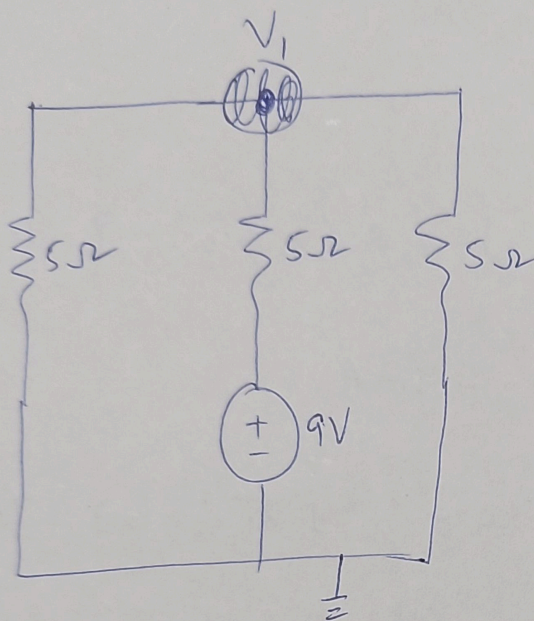


Quiz - 2 Solutions

①




$$\frac{V_1 - 0}{5} + \frac{V_1 - 9}{5} + \frac{V_1 - 0}{5} = 0$$

$$3V_1 - 9 = 0$$


$$3V_1 = 9$$

$$\underline{V_1 = 3V.}$$

②

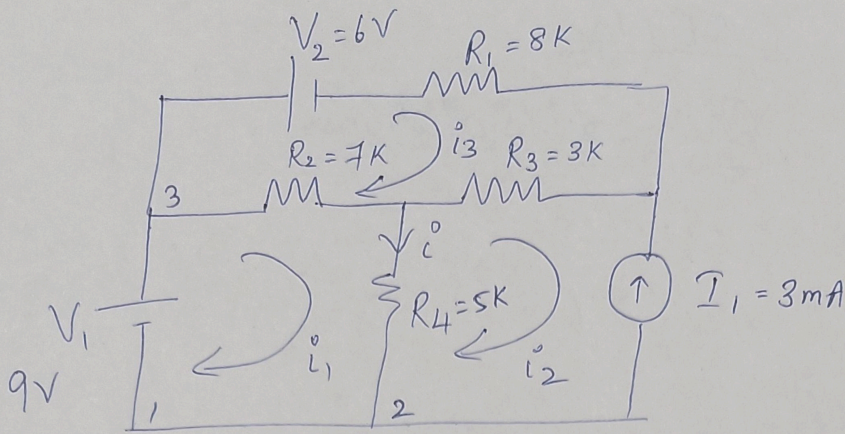
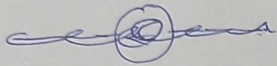
$$\text{Mesh 1} \rightarrow 7(i_1 - i_3) + 5(i_1 - i_2) - 9 = 0 \quad \text{--- (1)}$$



$$\text{Mesh 2} \rightarrow \vec{I}_2 = -3\text{mA} \quad \text{(2)}$$

$$\text{Mesh 3} \rightarrow 6 + 8i_3 + 3(i_3 - i_2) + 7(i_3 - i_1) = 0 \quad \text{--- (3)}$$

Put (2) in (1)

$$12i_1 - 7i_3 + 15 - 9 = 0$$

$$12i_1 - 7i_3 = -6$$

Put (2) in (3)

$$-7i_1 + 18i_3 = -15$$

$$i_1 = -1.275\text{mA}$$

$$i_3 = -1.329\text{mA}$$

Current through $R_4 = i = i_1 - i_2$

$$= -1.275 - (-3)$$

$$i = \underline{1.725\text{mA}}$$