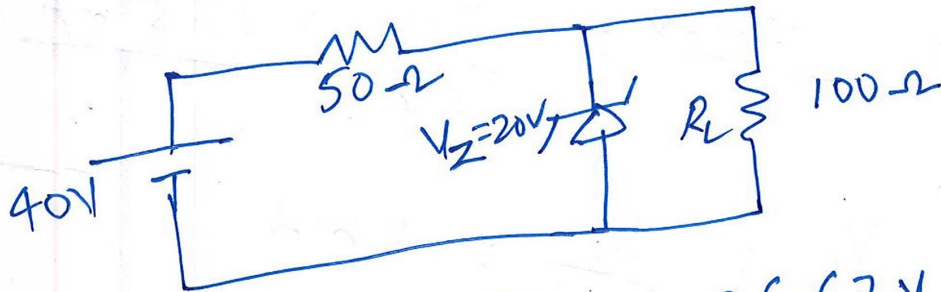


CSET102 Tutorial 9 Solutions

1)



$$V_L = \frac{40 \times 100}{50 + 100} = 26.67 \text{ V} > V_Z$$

Then $\underline{V_L = 20 \text{ V}}$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{20}{100} = 0.2 \text{ A}$$


$$V_R = V_{in} - V_Z = 40 - 20 = 20 \text{ V}$$

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{20}{50} = 0.4 \text{ A}$$

$$I_Z = I_R - I_L = 0.4 - 0.2 = \underline{0.2 \text{ A}}$$

$$P_Z = V_Z I_Z = 20 \times 0.2 = \underline{4 \text{ W}}$$

2)

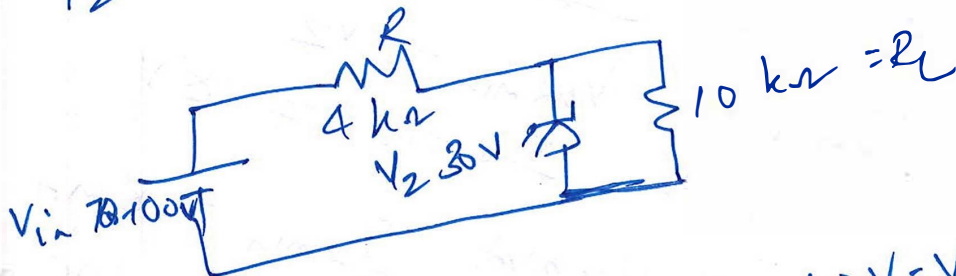

i) $V_Z = 30 \text{ V}$

So $V_R = 70 - 30 = 40 \text{ V} = V_{R \min}$

$V_R = 100 - 30 = 70 \text{ V} = V_{R \max}$

$$I_{R \min} = \frac{40}{4 \text{ k}\Omega} = 10 \text{ mA}$$

(2)

$$I_{R \max} = \frac{V_{R \max}}{R} = \frac{70}{4k} = \underline{17.5 \text{ mA}}$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{30}{10k} = 3 \text{ mA}$$


$$I_{Z \min} = I_{R \min} - I_L = 10 - 3 = \underline{7 \text{ mA}}$$

$$I_{Z \max} = I_{R \max} - I_L = 17.5 - 3 = \underline{14.5 \text{ mA}}$$

$$P_{Z \min} = V_Z \cdot I_{Z \min} = 210 \text{ mW}$$

$$P_{Z \max} = V_Z \cdot I_{Z \max} = 30 \times 14.5 \text{ mA} = \underline{435 \text{ mW}}$$

3)

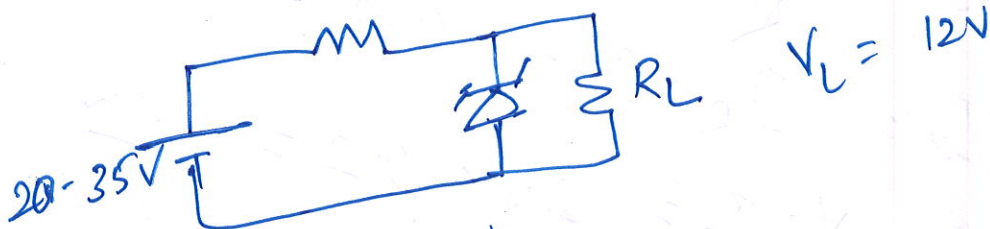

$$V_Z = V_L = \underline{12 \text{ V}}$$

$$V_{R \min} = V_{in \min} - V_Z = 20 - 12 = \underline{8 \text{ V}}$$

$$I_{L \min} = 100 \text{ mA} \quad I_{Z \min} = 8 \text{ mA}$$

$$I_{R \min} = I_{L \min} + I_{Z \min} = 108 \text{ mA}$$

$$R_L = \frac{V_L}{I_L} = \frac{12}{100 \text{ mA}} = 120 \Omega$$

$$R = \frac{V_R}{I_R} = \frac{8 \text{ V}}{108 \text{ mA}} = 74 \Omega$$

4) The minimum input voltage is when $I_2 = 0$. (3)

$$I_L = \frac{30}{2k} = 15 \text{ mA}$$

$$I = I_L + I_2 \Rightarrow I_{\min} = 15 \text{ mA}$$

$$V_{in, \min} = V_Z + I R = 30 + 15 \times 10^{-3} \times 200 = 30 + 3 = 33 \text{ V}$$

input is maximum when I_2 is maximum.

$$I_{\max} = I_L + I_2 = 15 + 25 = 40 \text{ mA}$$

$$V_{in, \max} = 30 + I_{\max} R = 30 + 40 \times 10^{-3} \times 200 = 30 + 8 = 38 \text{ V}$$

5) $V_Z = 12 \text{ V}$

$$R = \frac{V_{in} - V_0}{I}$$

$$I \text{ is } I_{L, \max} + I_{2, \min} = 200 \text{ mA}$$

$$R = \frac{16 - 12}{200 \times 10^{-3}} = 20 \Omega$$

$$P_{ZM} = V_Z \cdot I_{2M} = \underline{2.4 \text{ W}}$$