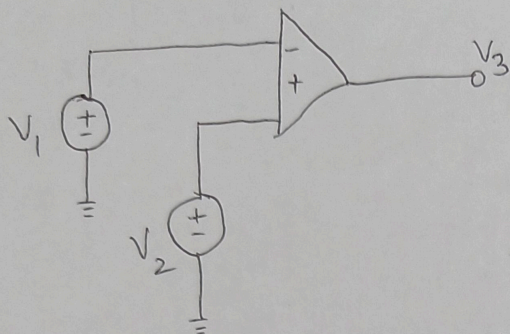


Quiz 6 Solutions

①



$$A = 10^2 = 100$$

$$V_2 = 0V$$

$$V_3 = 12.56V$$

$$V_3 = A(V_2 - V_1)$$


$$12.56 = 100(0 - V_1)$$

$$V_1 = -0.1256V$$

Common mode input signal ( $V_{icm}$ ) =  $\frac{V_1 + V_2}{2}$

$$V_{icm} = \frac{-0.1256 + 0}{2} = \underline{-0.0628V}$$

②

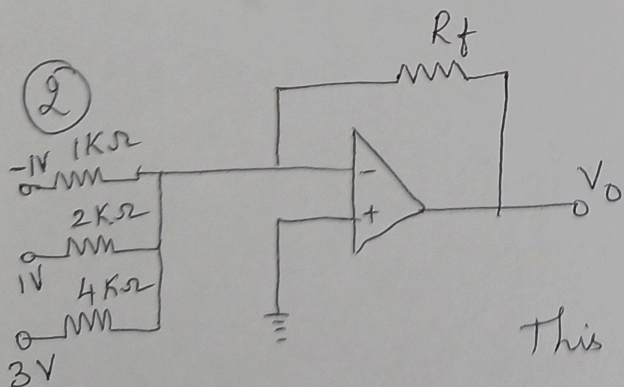

$$R_f = 53.71k\Omega$$

This is a summing amplifier

$$V_0 = -R_f \left[ \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right]$$


$$= -53.71k\Omega \left[ \frac{-1}{1k} + \frac{2}{2k} + \frac{3}{4k} \right]$$

$$= -53.71k\Omega [-1mA + 1mA + 0.75mA]$$

$$\underline{V_0 = -13.4275V}$$



③

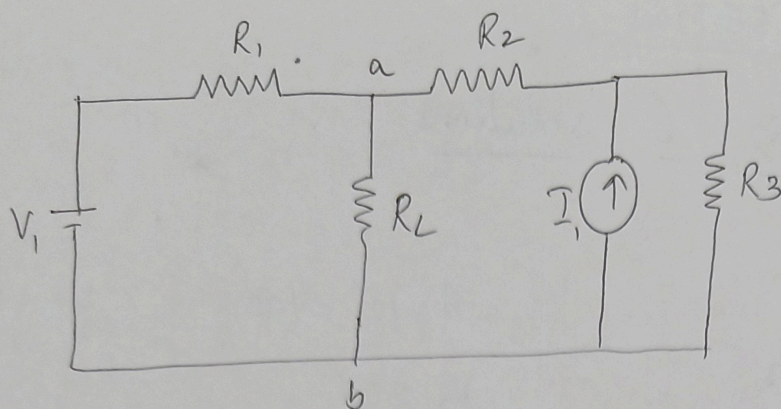

$$R_2 = 10\text{K}\Omega$$


$$R_3 = 6\text{K}\Omega$$

$$R_L = 1\text{K}\Omega$$

$$V_1 = 7\text{V}$$

$$I_1 = 11\text{mA}$$

For  $R_{th}$ :

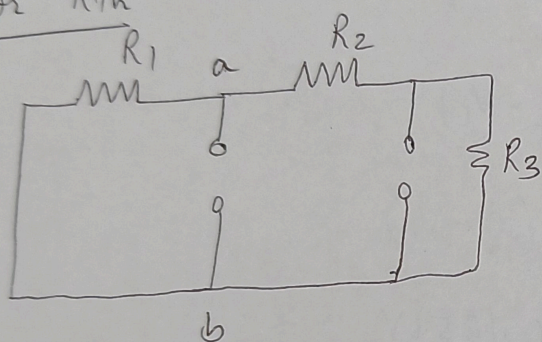

$$(R_2 + R_3) \parallel R_1 = R_{th}$$

$$16\text{K}\Omega \parallel R_1 = 1\text{K}\Omega$$

$$\frac{16 R_1}{16 + R_1} = 1\text{K}\Omega$$


$$16 R_1 = 16 + R_1$$

$$15 R_1 = 16$$



$$R_1 = \frac{16}{15} = \underline{1.067\text{K}\Omega}$$

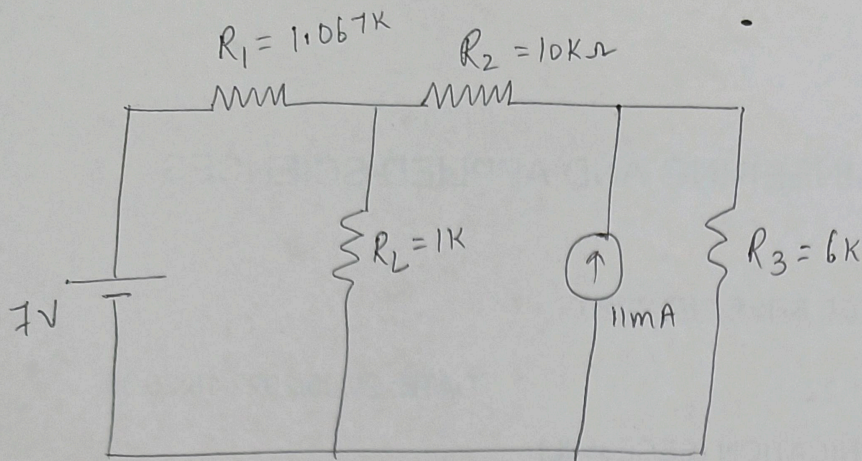For max. Power  $\rightarrow R_L = R_{th} = 1\text{K}\Omega$





Using Superposition theorem

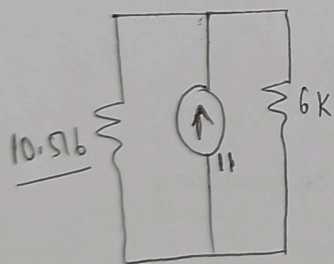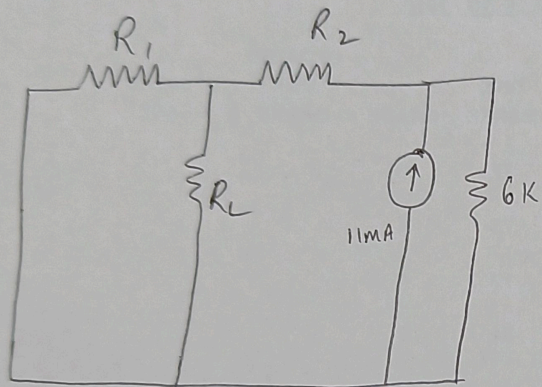

$$(1.067K || 1K) + 10K$$

$$0.516 + 10K$$


$$10.516$$

$$I_{10.516} = 11 \times \frac{6}{10.516 + 6}$$

$$\approx 4mA$$

$$I_{RL} = 4 \times \frac{1.067}{1.067 + 1}$$
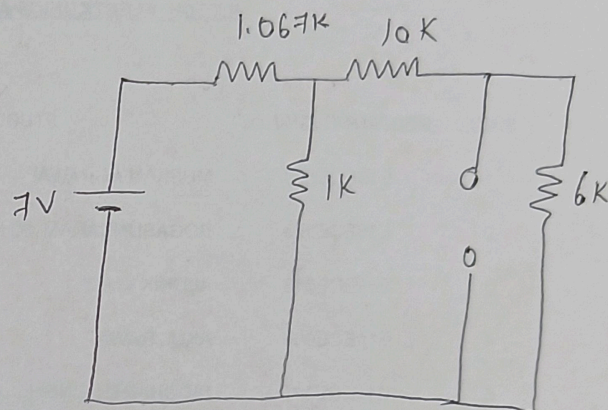
$$\approx 2.0648mA \quad \text{--- (1)}$$



$$I_{tot} = \frac{7}{2} = 3.5mA$$

$$R_{eq} = (16 || 1K) + 1.067$$

$$\approx 2K\Omega$$

$$I_{RL} = 3.5 \times \frac{16}{16 + 1} \approx 3.3mA \quad \text{--- (2)}$$

$$I_{RL} = \textcircled{1} + \textcircled{2}$$

$$I_{RL} = 2.0648 + 3.3$$

$$\approx 5.3648mA$$

$$P_{RL} = I_{RL}^2$$

$$= (5.3648)^2 (1K)$$

$$P_{RL} = 28.78mW$$