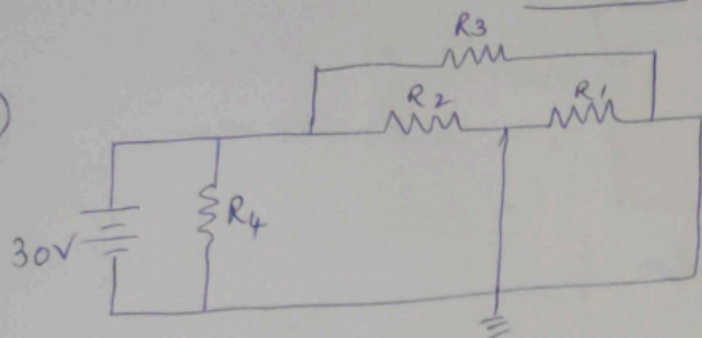


EECE105L - Quiz-1 Solutions

①

①



$$\begin{aligned} R_1 &= 27\Omega & R_2 &= 25\Omega \\ R_3 &= 43\Omega & R_4 &= 33\Omega \end{aligned}$$


$$R_{eq} = R_4 \parallel R_2 \parallel R_3 \quad (R_1 \text{ not considered due to short circuit})$$

$$= 33 \parallel 25 \parallel 43$$

$$= 33 \parallel 15.8$$

$$R_{eq} = 10.68\Omega$$

②

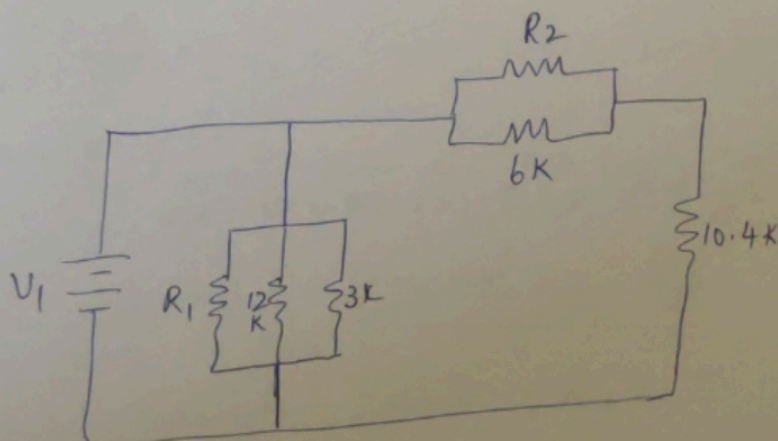

$$V_1 = 5.6V$$


$$R_1 = 3.3K\Omega$$

$$R_2 = 14.6K\Omega$$

Voltage across $3K\Omega$ resistor $= V_1$ ($\because 3K \parallel 12K \parallel R_1$ in parallel to voltage source)

$$\therefore V_{3K\Omega} = V_1 = 5.6V$$

3

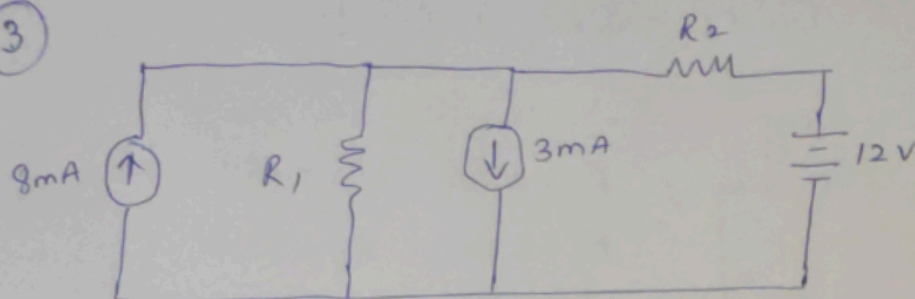


$$R_1 = 31.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 48.2 \text{ k}\Omega$$

$$V_{R_1} = ?$$


1) \Rightarrow Source transformation

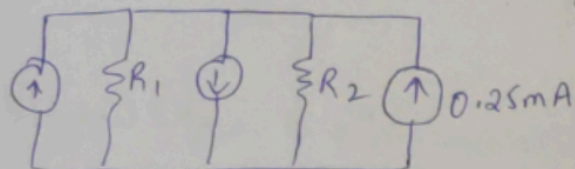

$$\bar{I} = \frac{V}{R_2} = \frac{12}{48.2 \text{ k}\Omega} \approx 0.25 \text{ mA}$$

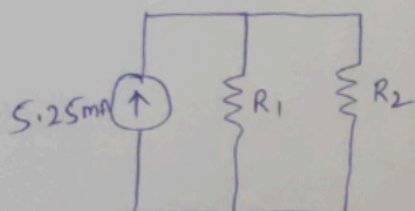2)

$$\text{Total Current} = 8 - 3 + 0.25 = 5.25 \text{ mA}$$



$$\bar{I}_{R_1} = \frac{5.25 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{5.25 \text{ mA} \times 48.2 \text{ k}\Omega}{79.7 \text{ k}\Omega}$$


$$= \frac{253.05}{79.7 \text{ k}\Omega}$$

$$= 3.175 \text{ mA}$$

$$V_{R_1} = \bar{I}_{R_1} \times R_1 = 3.175 \text{ mA} \times 31.5 \text{ k}\Omega$$

$$\underline{V_{R_1} = 100.01 \text{ V}}$$

4

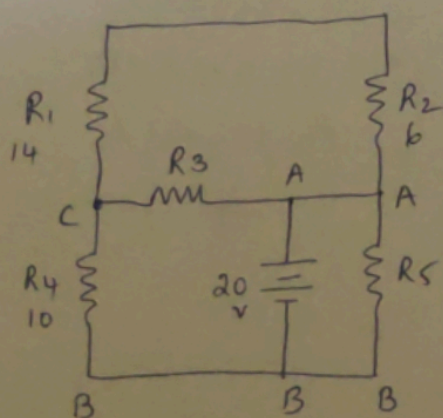

$$R_3 = 9.3 \Omega$$

$$R_5 = 8.5 \Omega$$

$$R_{AB} = ?$$

$$14 \Omega \text{ series } 6 \Omega = 20 \Omega$$


$$20 \Omega \parallel R_3 = 20 \parallel 9.3 = 6.348 \Omega$$

$$6.348 \Omega \text{ series } 10 \Omega = 16.348 \Omega$$


$$16.348 \Omega \parallel R_5 = 16.348 \parallel 8.5 = 5.59 \Omega$$

$$\underline{R_{AB} = 5.59 \Omega}$$

1)

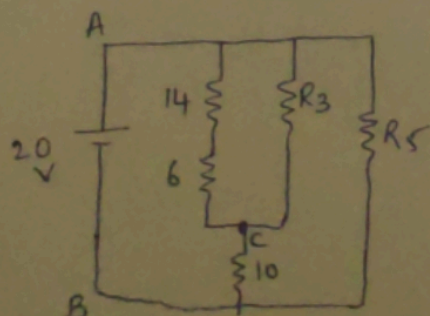

(5)

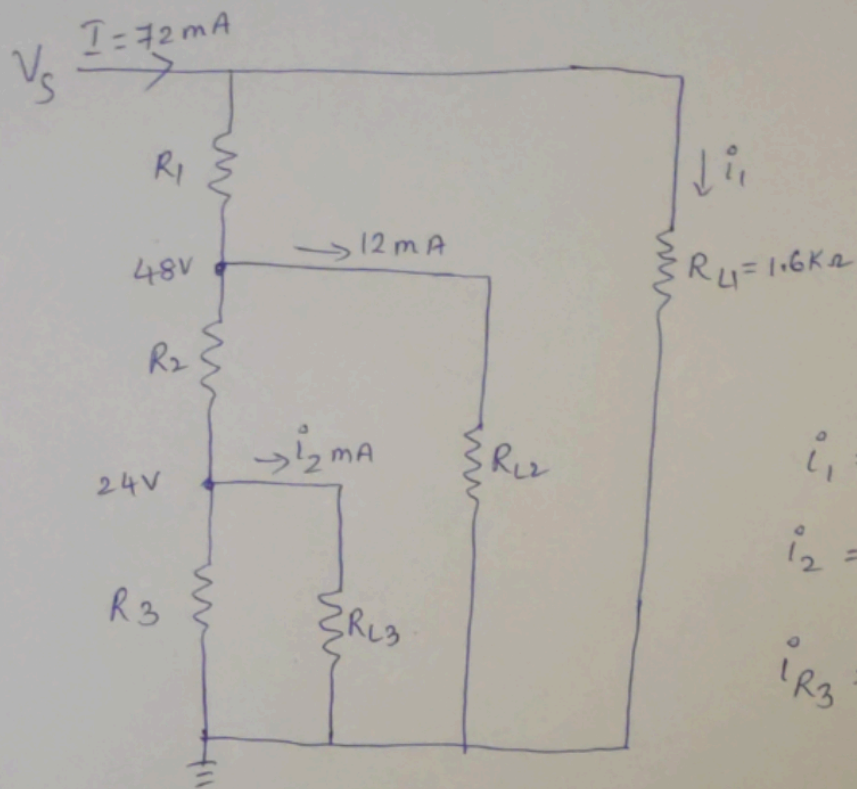

$$i_1 = 7.9 \text{ mA}$$

$$i_2 = 12.6 \text{ mA}$$

$$i_{R3} = ?$$

$$i_{R1} = 72 \text{ mA} - i_1 = 72 - 7.9 = 64.1 \text{ mA}$$

$$i_{R2} = 64.1 \text{ mA} - 12 \text{ mA} = 52.1 \text{ mA}$$

$$i_{R3} = 52.1 \text{ mA} - i_2 = 52.1 - 12.6 = 39.5 \text{ mA}$$

Current through resistor $R_3 = \underline{\underline{39.5 \text{ mA}}}$.