

CSET102L

Tutorial Sheet - 1 (Solutions)

1) Fig. 1 $R_{AB} = 4k + (12k \parallel 24k) = 12k\Omega$

$$I = V/R = \frac{24V}{12k\Omega} = 2mA \quad P = V \cdot I = 48mW$$

Fig. 2 $R_{AB} = 910\Omega + [(6k\Omega \parallel 6k\Omega) \parallel (0.8k\Omega + 0.4k\Omega)]$
 $= 2k\Omega$

$$I = V/R = 24/2k\Omega = 12mA \quad P = V \cdot I = \underline{288mW}$$

Fig. 3: $R_{AB} = 1k\Omega + 1k\Omega + (3k\Omega \parallel 12k\Omega \parallel 12k\Omega) + 1k\Omega = 4k\Omega$

$$I = V/R = 24/4k\Omega = 6mA \quad P = V \cdot I = \underline{144mW}$$

Fig. 4: $R_{AB} = 2k\Omega + [16k\Omega \parallel (2k\Omega + 2k\Omega + 2k\Omega + 2k\Omega)] = 7.3k\Omega$


$$I = V/R = 3.3mA \quad P = 79.2mW$$

Fig. 5: $R_{AB} = 6\Omega + [12\Omega \parallel (8\Omega + (6\Omega \parallel 12\Omega))]$

$$= 12\Omega$$

$$I = V/R = 24/12 = 2A \quad P = \underline{48W}$$

Fig. 6

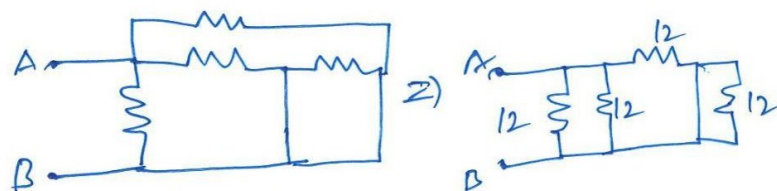


$$R_{AB} = (12 \parallel 12 \parallel 12) = 4\Omega$$


$$V = 24/4 = 6A \quad P = V \cdot I = \underline{144W}$$

②

2) Fig. 7:

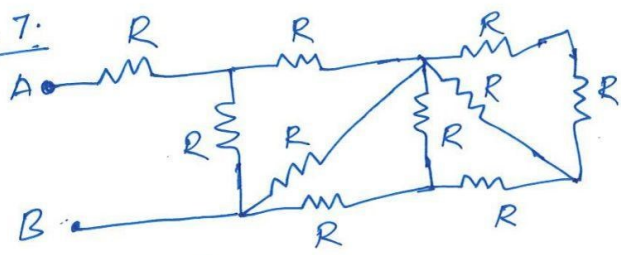


$$(2R/R) = 2/3 R$$

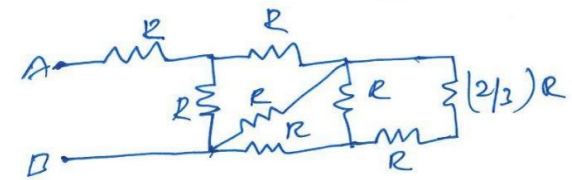


$$\frac{2}{3}R + R = \frac{5}{3}R$$
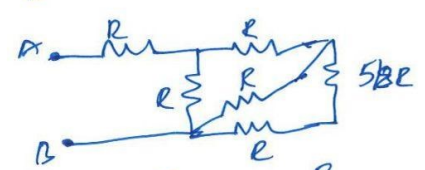
$$R \parallel \frac{5R}{3} = \frac{5R}{8}$$





$$\frac{5}{8}R + R = \frac{13}{8}R$$
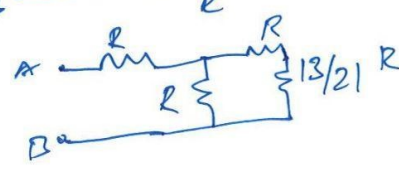
$$\frac{12}{8}R \parallel R = \frac{13}{21}R$$



$$\Rightarrow R_{AB} = \frac{89}{55}R$$

Fig. 8

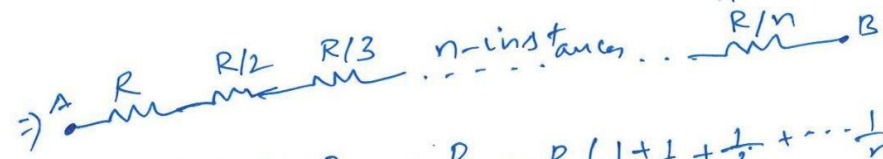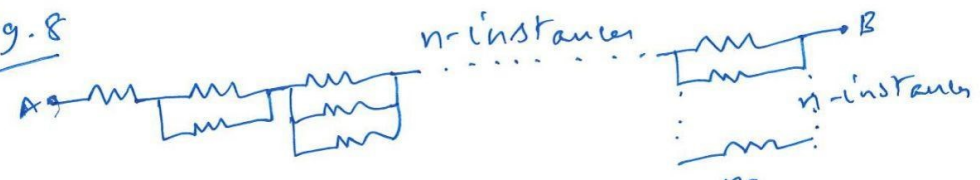



$$R_{AB} = R + \frac{R}{2} + \frac{R}{3} \dots \frac{R}{n} = R \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \right)$$

$$R_{AB} = R \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad n \rightarrow \infty \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \rightarrow \infty$$

$$\therefore R_{AB} = \infty$$

8

Fig. 9

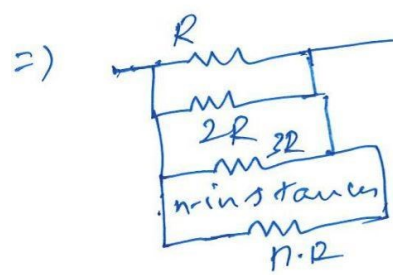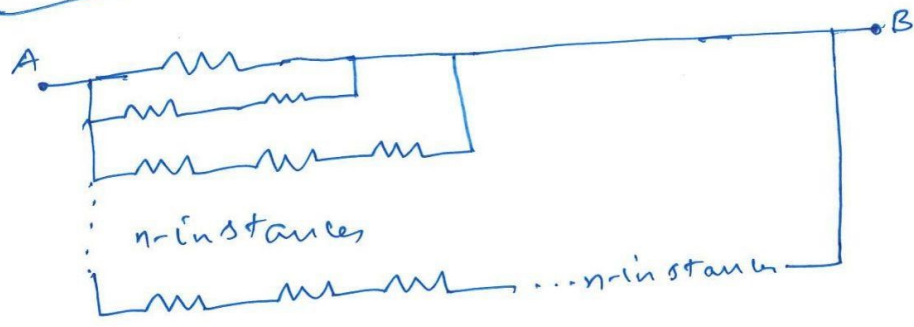


$$\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{3R} + \dots + \frac{1}{nR}$$

$$= \frac{1}{R} \left[1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \right]$$

$$= \frac{1}{R} \cdot \sum_n \frac{1}{n}$$

$$R_{AB} = \frac{R}{\sum_n \frac{1}{n}} \quad \text{for } n \rightarrow \infty \quad R_{AB} = 0$$

3

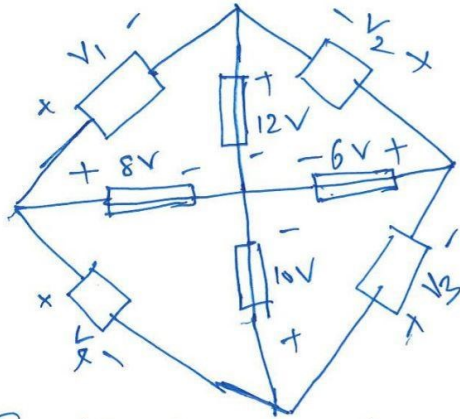

In the loop containing v_1 , apply KVL

$$8 - v_1 - 12 = 0 \Rightarrow \underline{v_1 = -4V}$$

KVL in loop containing v_2

$$v_2 - 6 + 12 = 0 \Rightarrow \underline{v_2 = -6V}$$


KVL in loop containing v_3

$$v_3 - 10 + 6 = 0 \Rightarrow \underline{v_3 = 4V}$$

KVL in loop containing v_4

$$v_4 - 8 + 10 = 0 \Rightarrow \underline{v_4 = -2V}$$

4

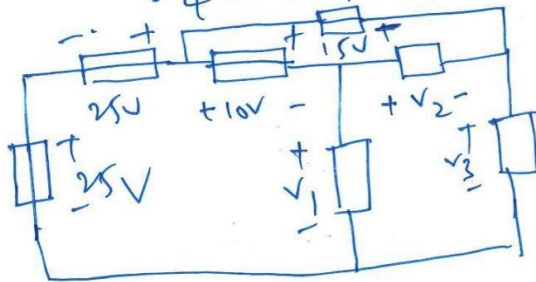

Applying KVL in the loop containing v_1 , (2)


$$v_2 + 10 - 15 = 0 \Rightarrow \underline{v_2 = 5V}$$

KVL in the loop containing v_1 ,

$$25 + 25 - 10 - v_1 = 0 \Rightarrow \underline{v_1 = 40V}$$

KVL in the loop containing v_1 , v_2 , and v_3
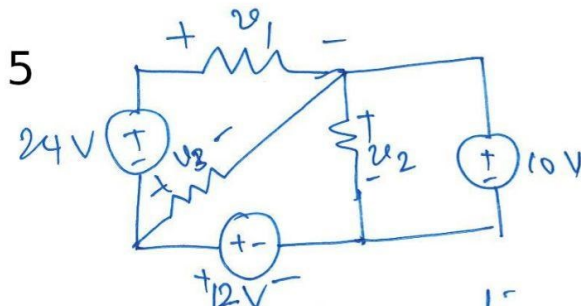
$$v_1 - v_2 - v_3 = 0 \Rightarrow v_3 = v_1 - v_2 = 35V$$



KVL in the loop containing v_2 ,


$$v_2 - 10 = 0 \Rightarrow \underline{v_2 = 10V}$$

KVL in the loop with v_2 and v_3

$$12 - v_3 - v_2 = 0 \Rightarrow v_3 = -v_2 + 12 = 2V$$

KVL in the loop with v_1 and v_3
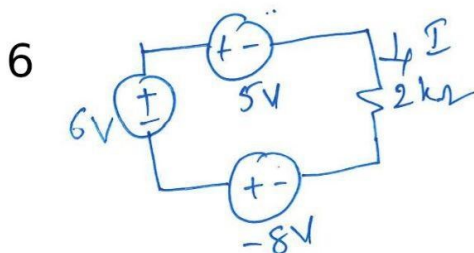
$$24 - v_1 + v_3 = 0 \Rightarrow \underline{v_1 = 26V}$$



Apply KVL

$$6 - 5 - 2k \cdot I + (-8) = 0$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{I = -3.5mA}}$$

